



Projecte EDD-Llums

Max Pérez Piqué
Jordi Godàs Mancha

Eines de Disseny
2024/2025

Diagrama de blocs



De què tracta el projecte?

Disseny del sistema de control d'il·luminació d'un cotxe mitjançant un microcontrolador.




Requisits del projecte




Parts clau del diagrama:

- Llums de carretera.
- Llums d'encreuament.
- Llums de circulació diürna.
- Intermitents
- Motor escombreta neteja-fars.
- Sensor digital de llum, per activar les llums.


Diagrama de blocs

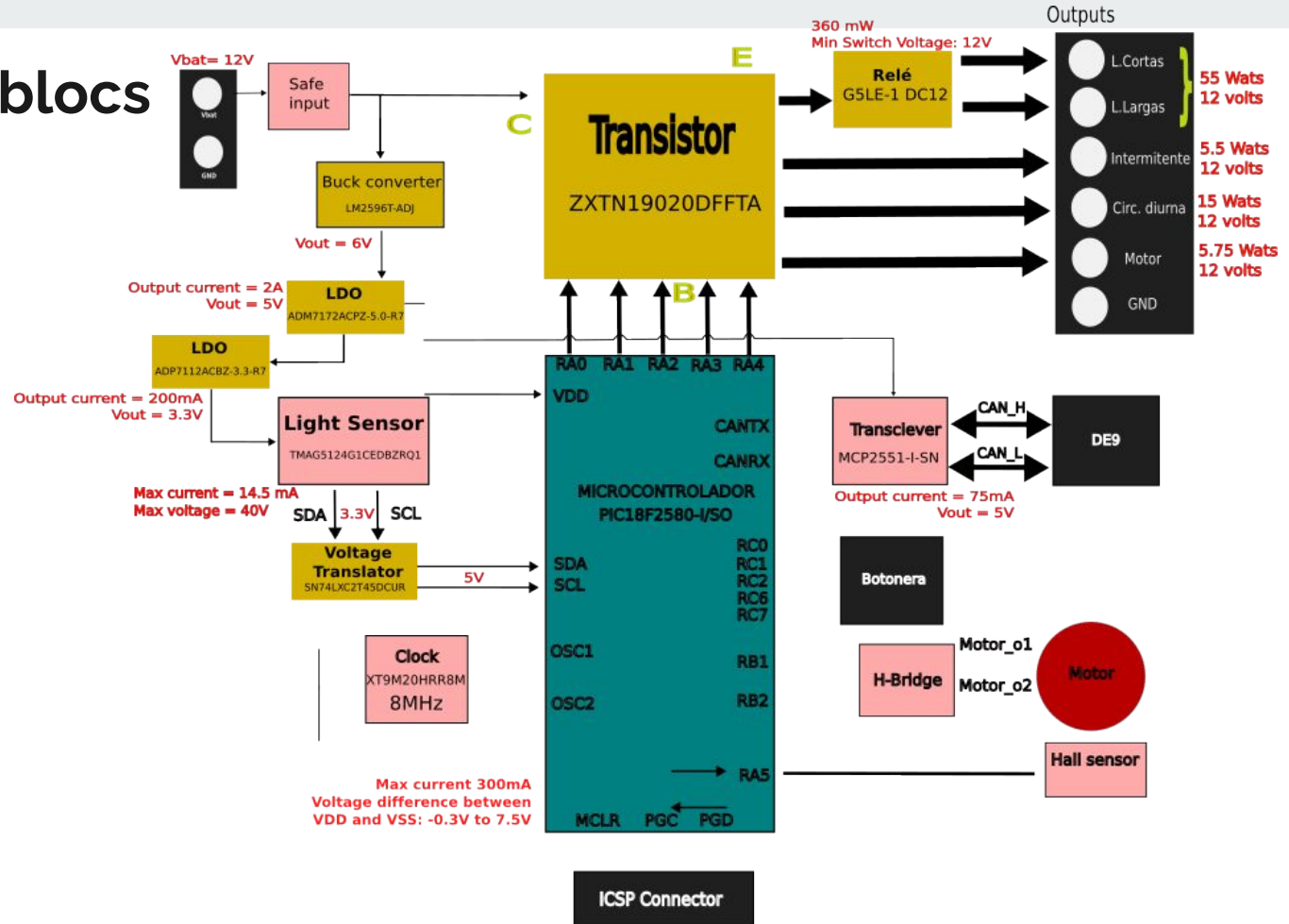


Inputs

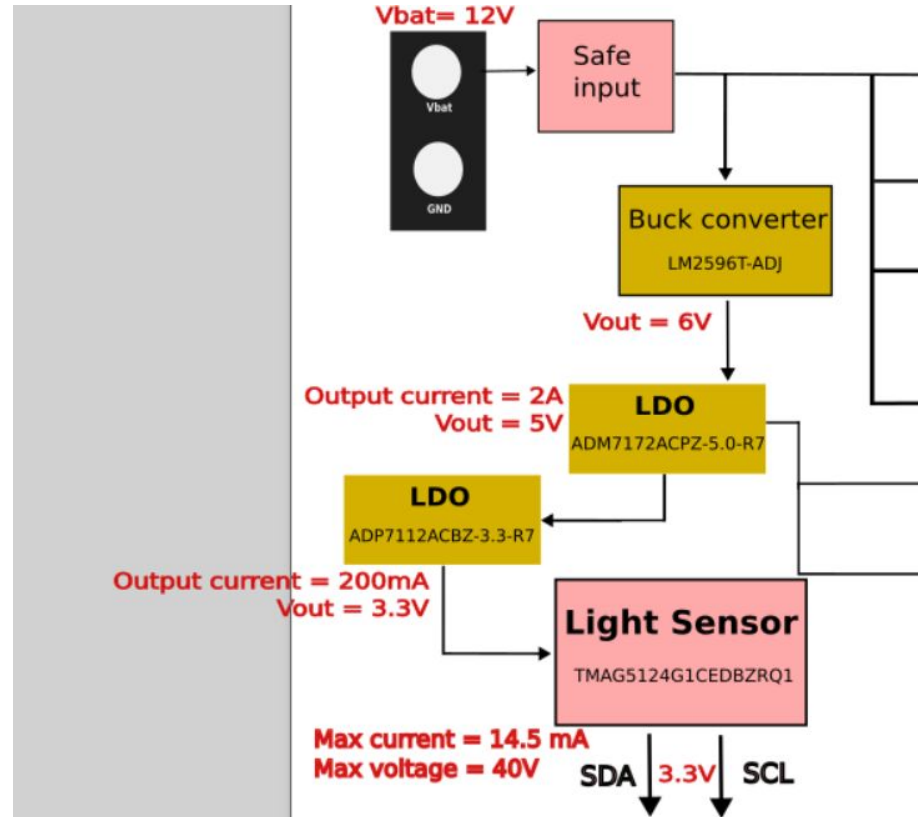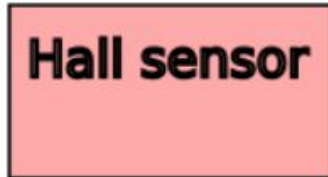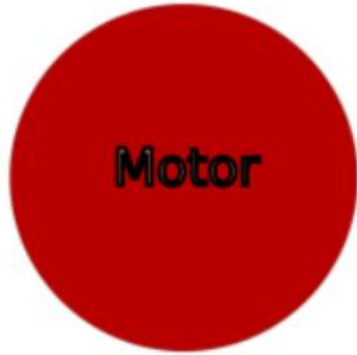


Output selection stage

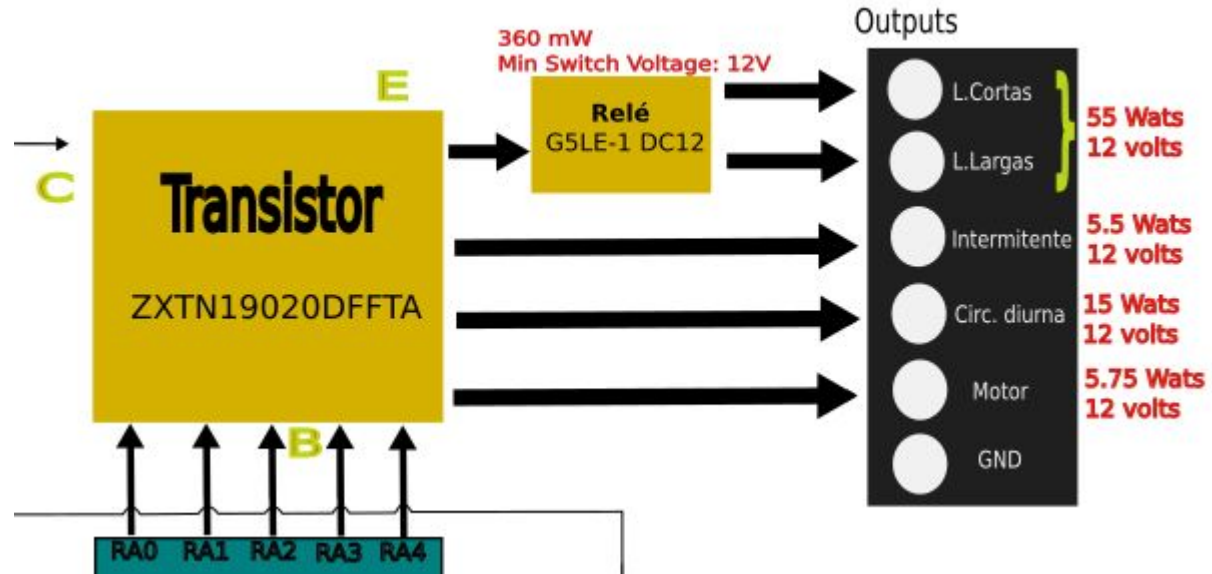

Microcontrolador

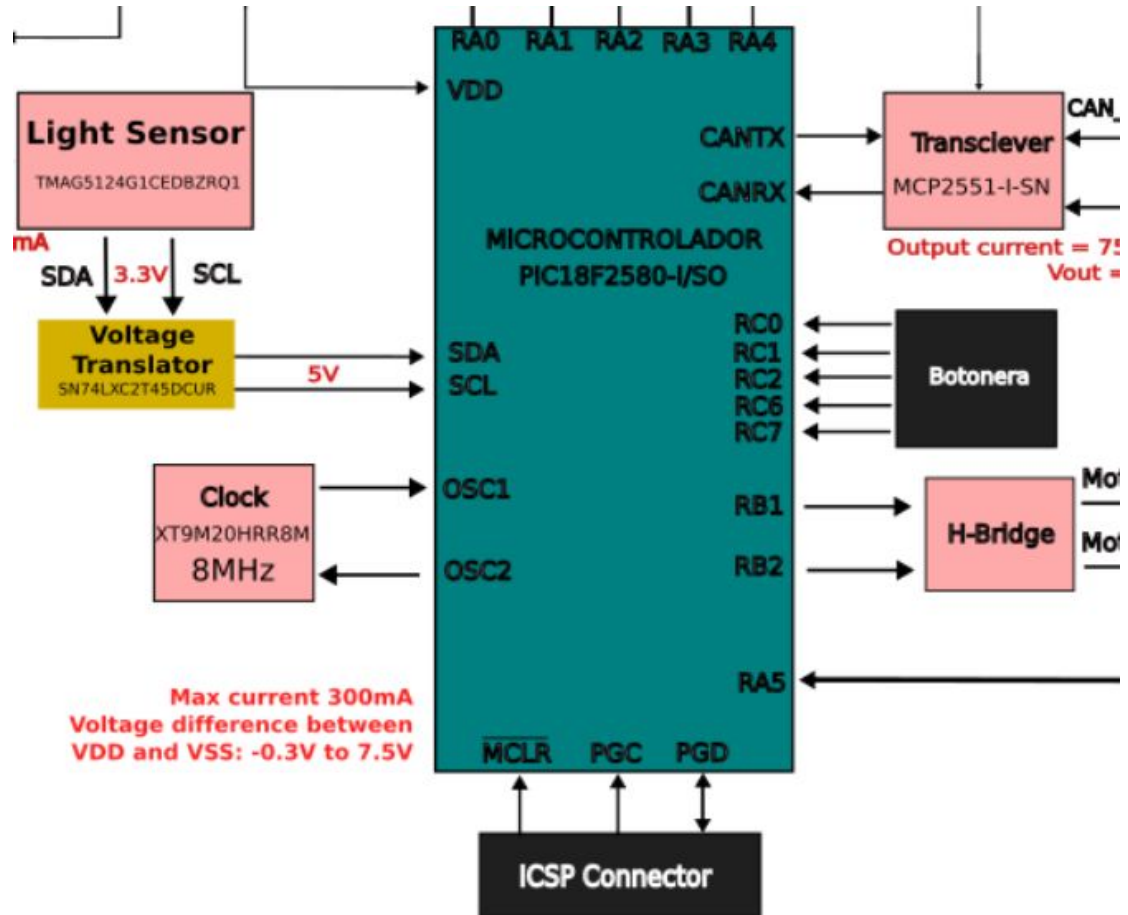

Outputs

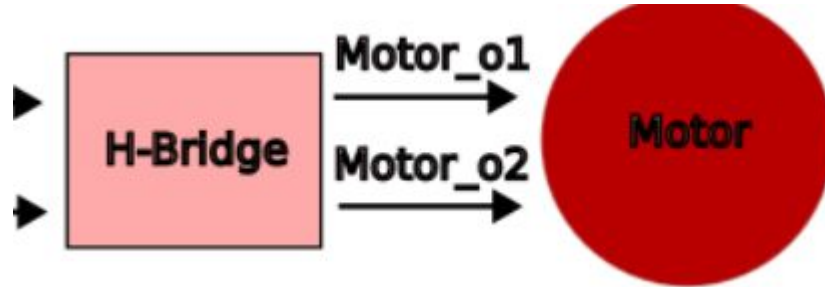


Outputs


▶	●	L.Cortas	} 55 Wats 12 volts
▶	●	L.Largas	
▶	●	Intermitente	5.5 Wats 12 volts
▶	●	Circ. diurna	15 Wats 12 volts
▶	●	Motor	5.75 Wats 12 volts
	●	GND	

Esquemàtic

INPUTS

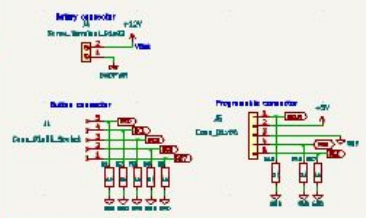


POWER

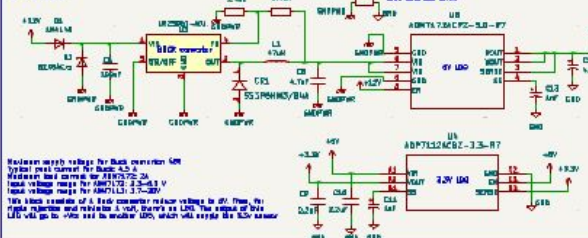


OUTPUT




LIGHT SENSOR

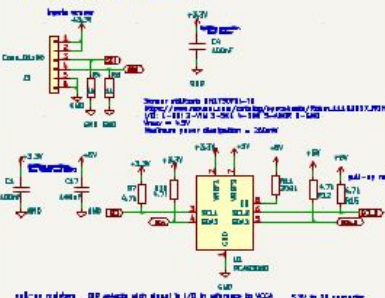

DIGITAL

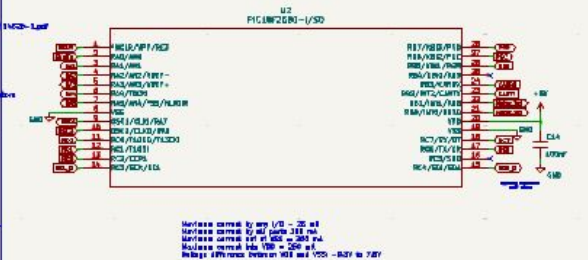


OUTPUT SELECT STAGE

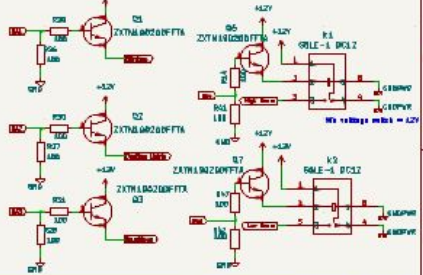


SENSOR HALL



H-BRIDGE

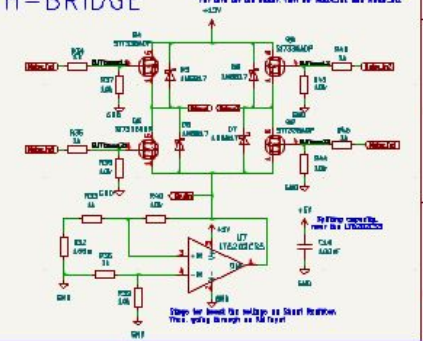

CLOCK

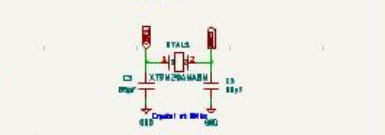


Communication




Project: Eines de Disseny: Llums	
Author: J. M. P. P.	Rev: 1.0
File: 000001_Llums_Eines_de_Disseny_Llums	Date: 2023-03-23
Project: Eines de Disseny: Llums	Rev: 1.0

Inputs

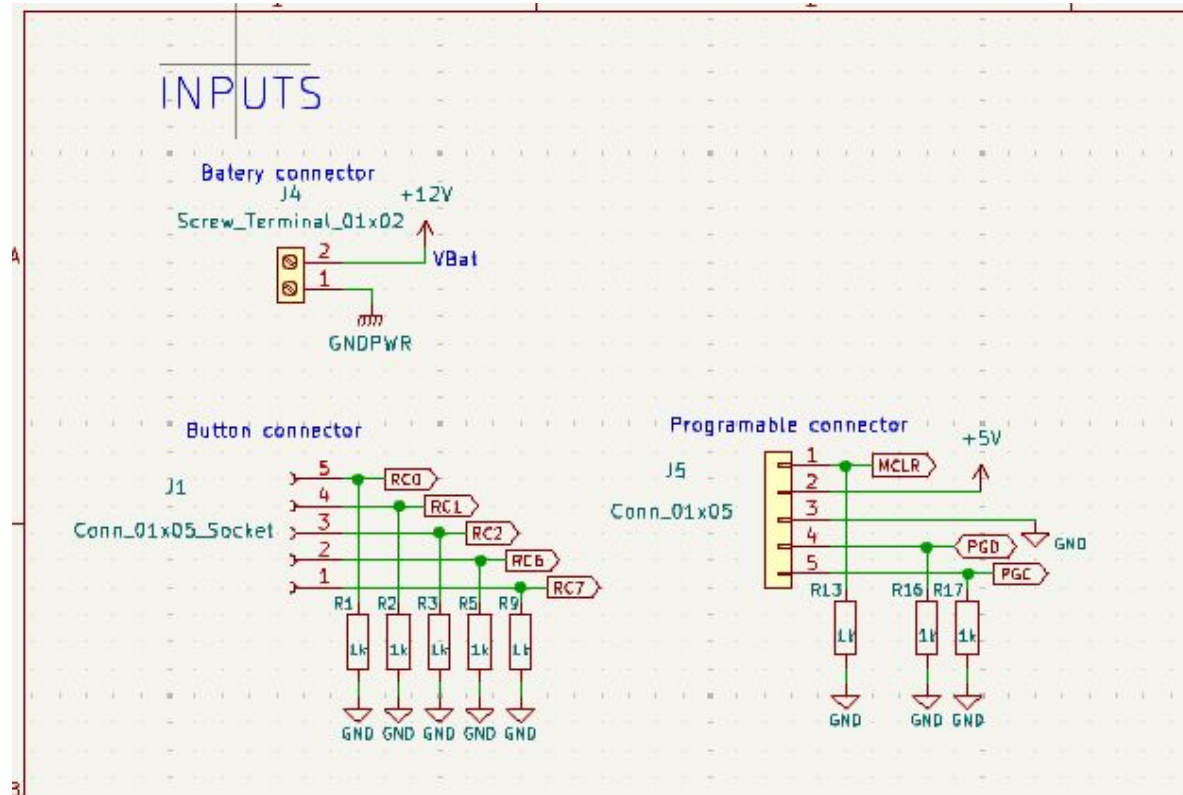


Power



POWER

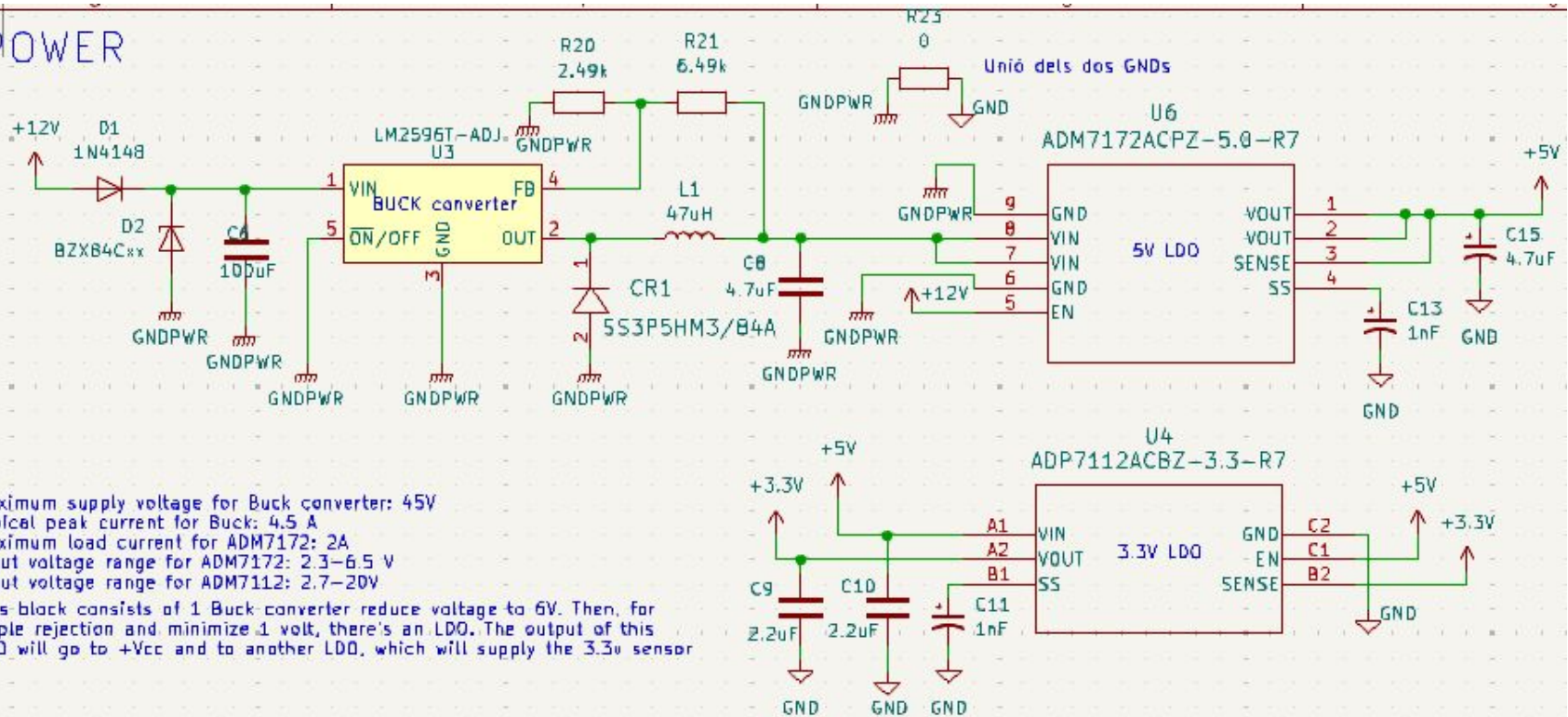

Light Sensor

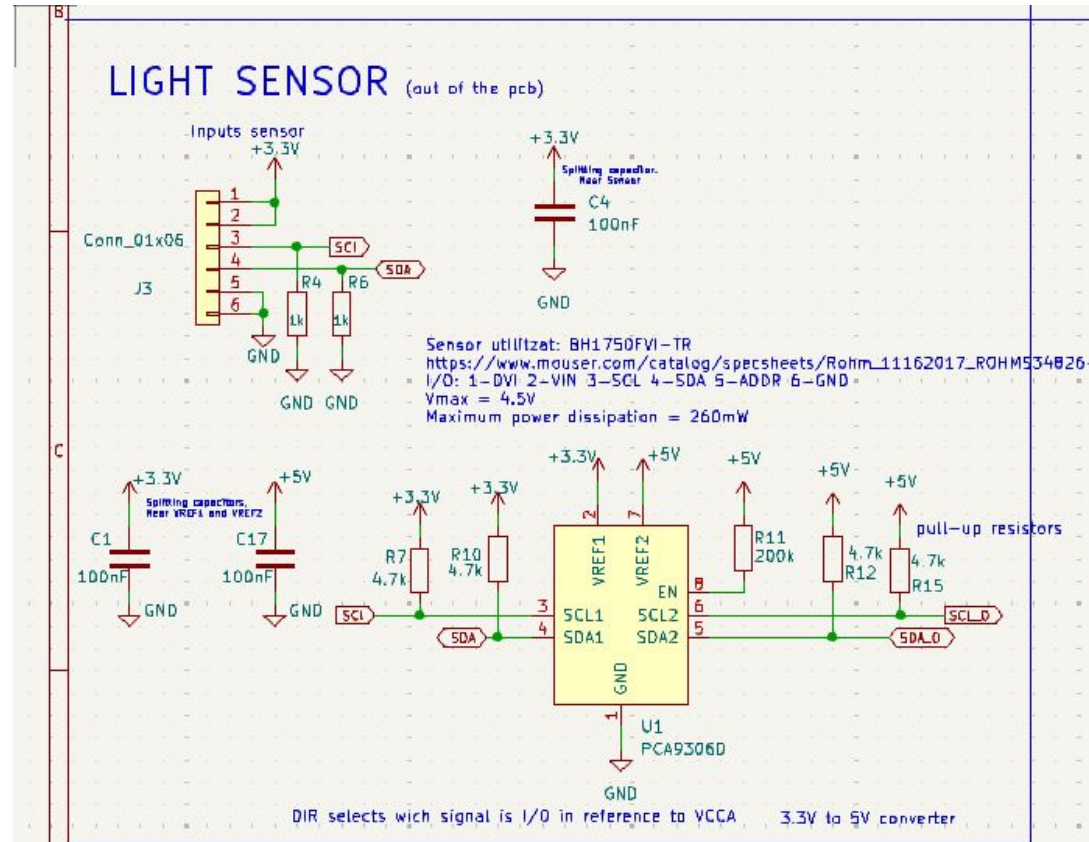


Sensor Hall i Clock

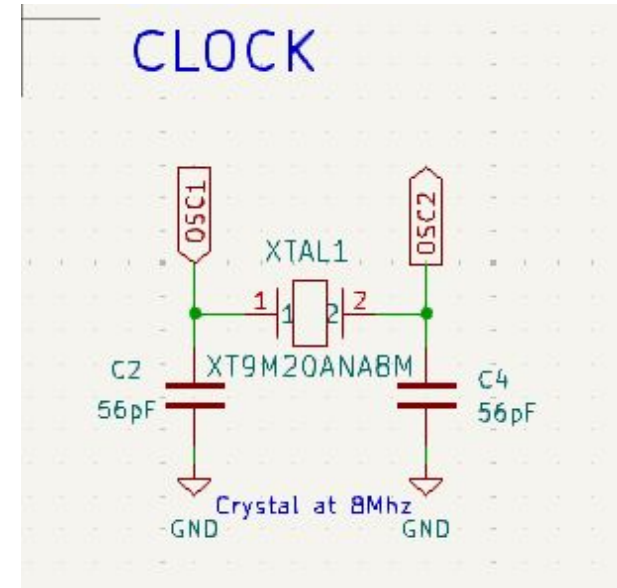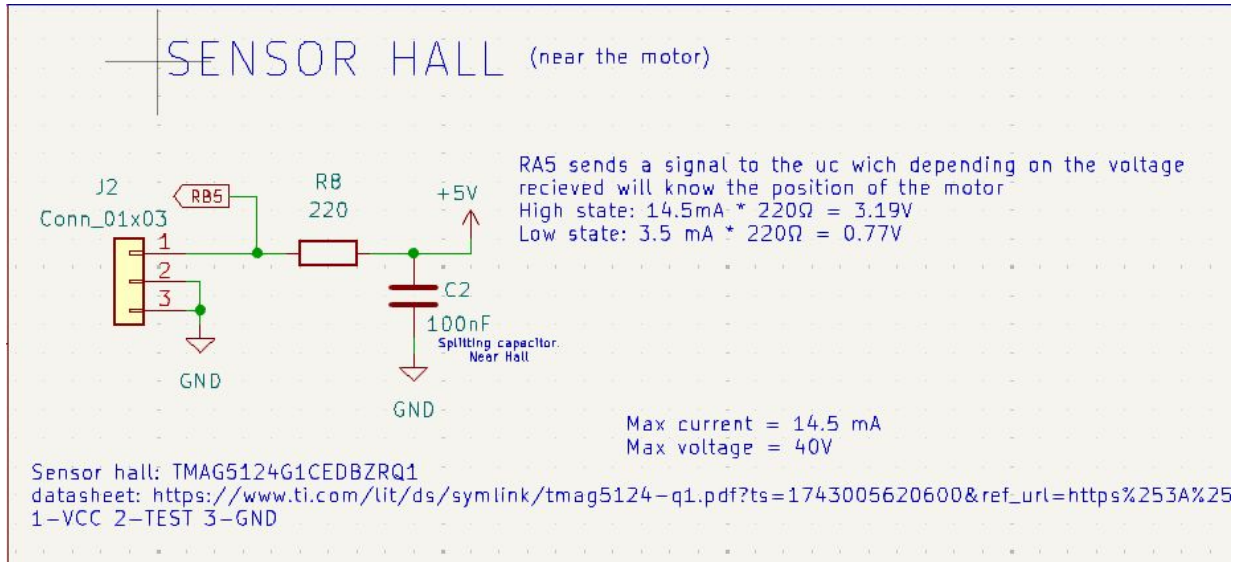


Transceiver i leds

Communication

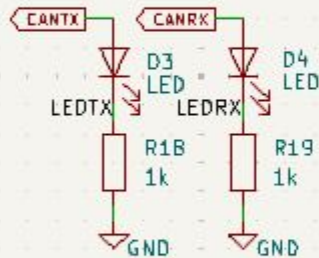

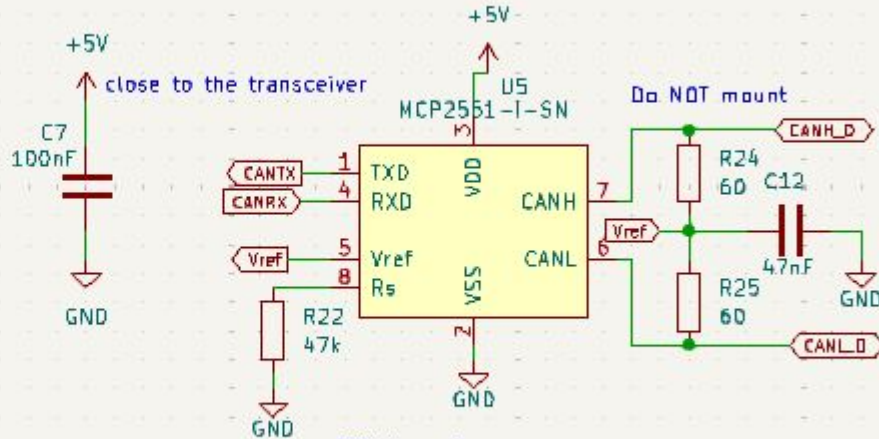LEDS for proving If we're on TX or RX mode




CAN transceiver

Maximum supply current = 75 mA
Maximum supply voltage = 7 V




Output select stage

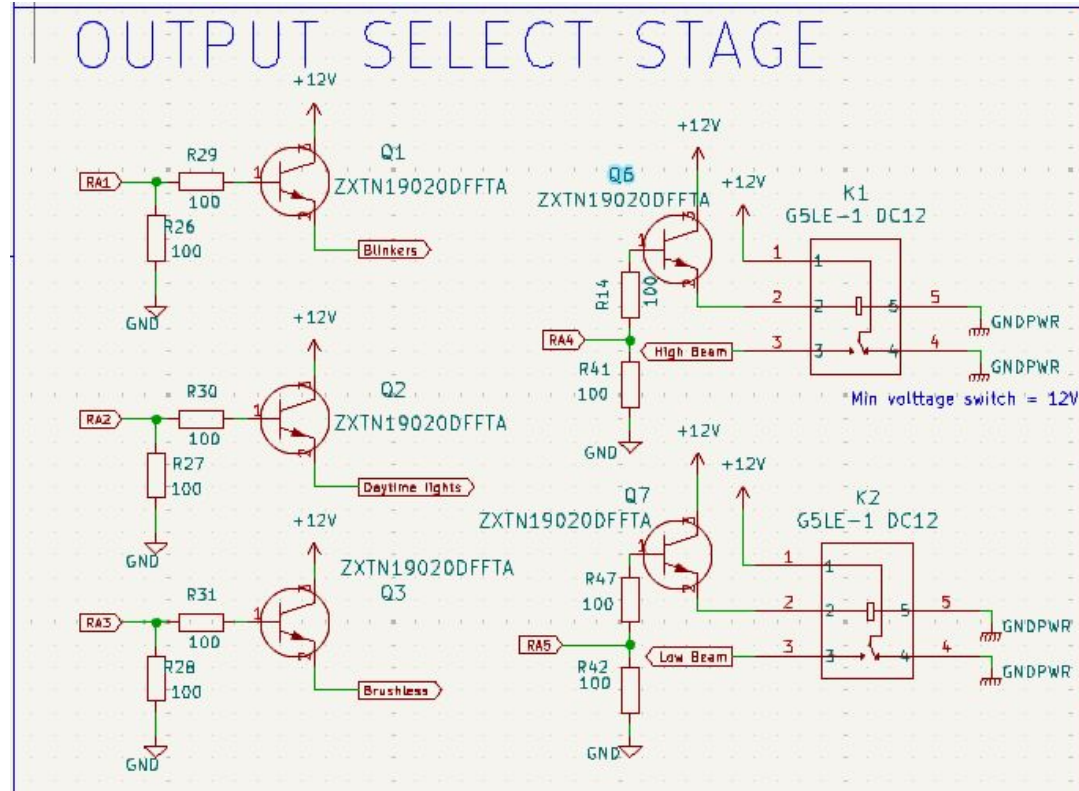

Microcontrolador




DIGITAL

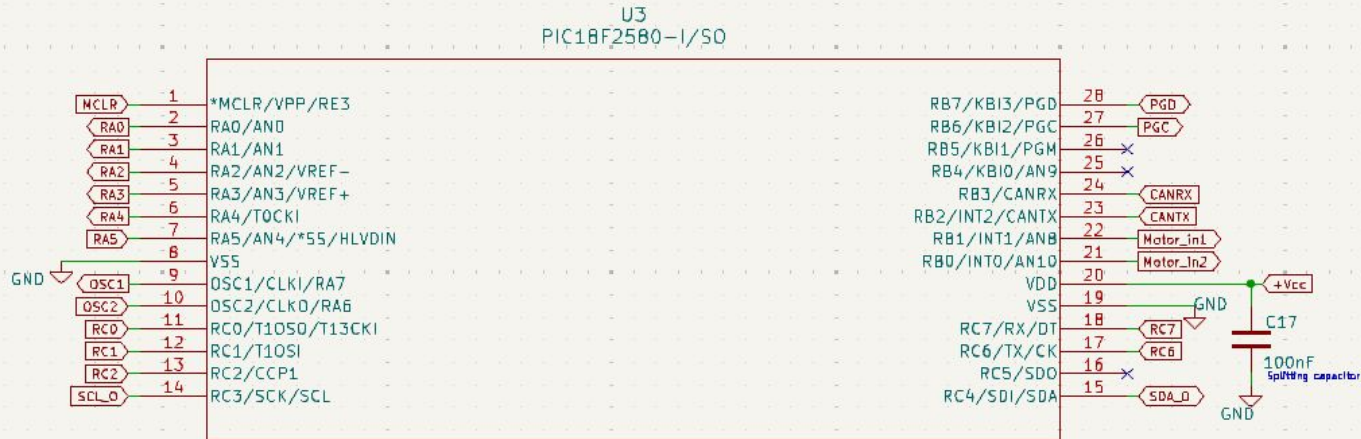

Maximum current by any I/O = 25 mA
Maximum current by all ports 200 mA
Maximum current out of VSS = 300 mA
Maximum current into VDD = 250 mA
Voltage difference between VDD and VSS: -0.3V to 7.5V

Outputs


OUTPUT

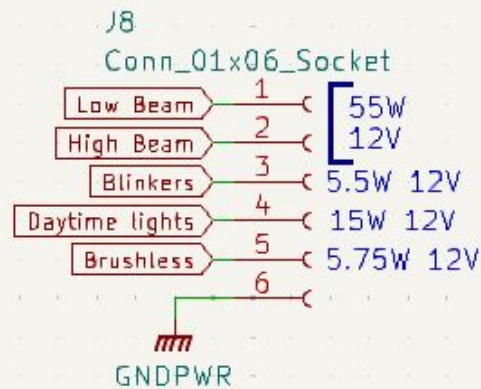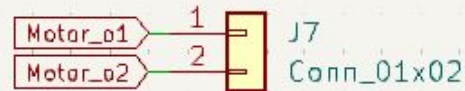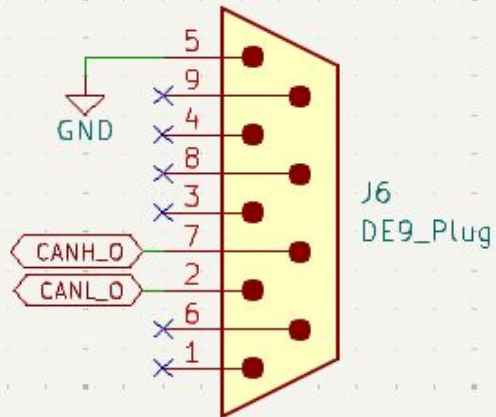

Simulacions


Power stage

Ripple LM2596:

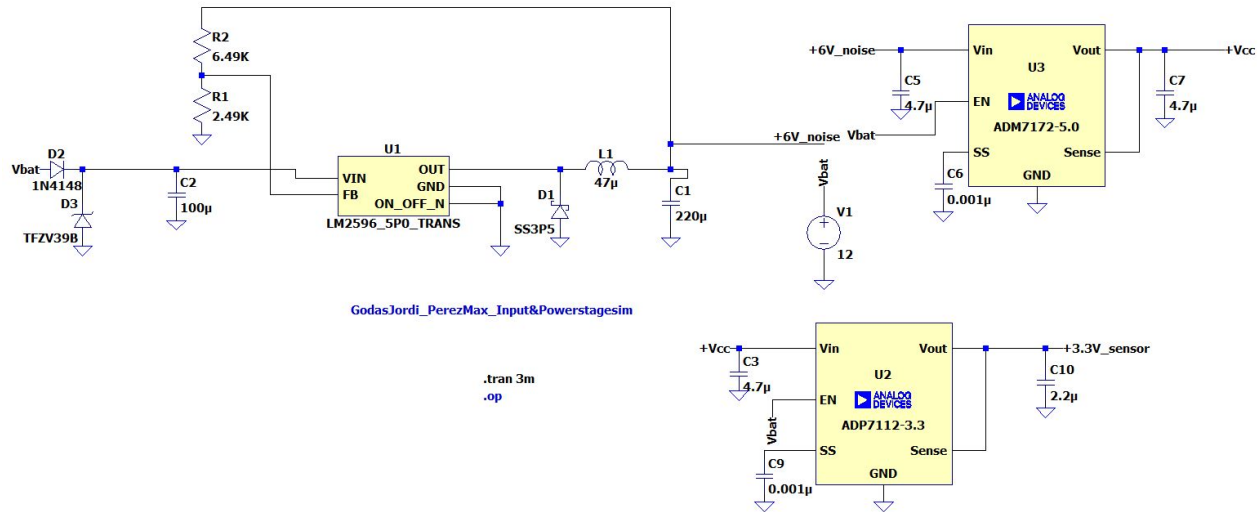

Etapa de potència

Power stage

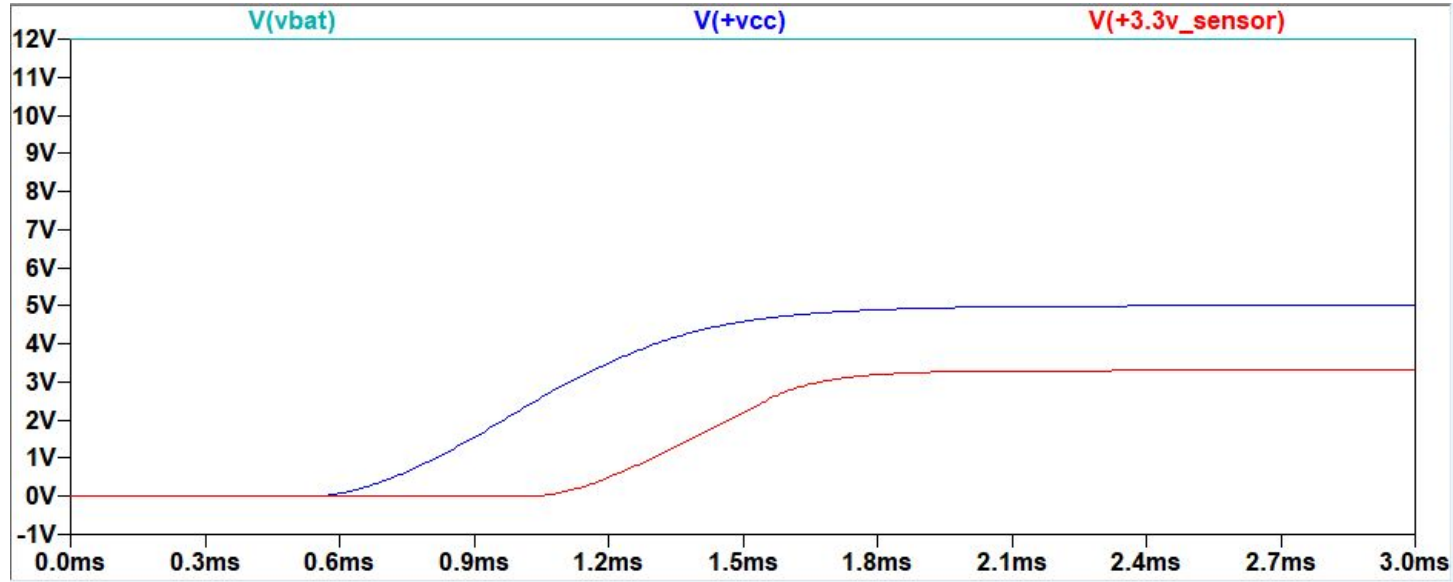


Representació gràfica dels diferents voltatges de l'etapa de potència en funció del temps

H-Bridge


GodasJordi_PerezMax_hbridge

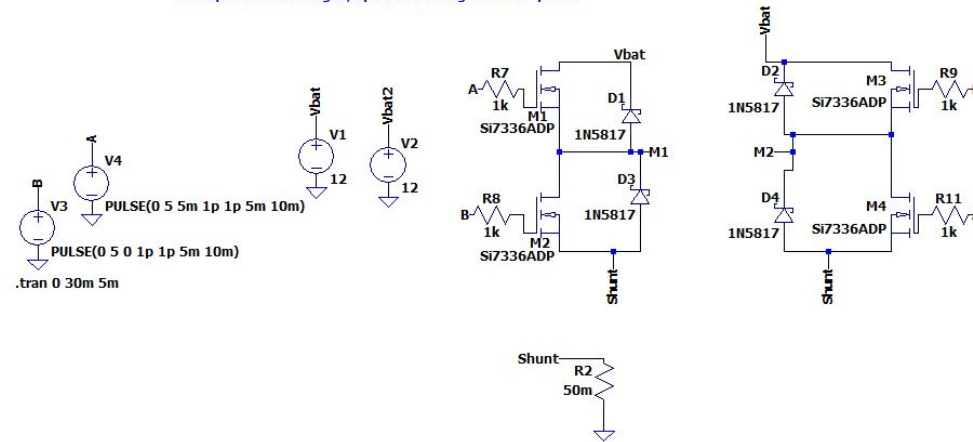Todo esto se controlará con el micro, inclusive el fin de carrera
Para que el motor gire en el sentido A, hay que dar corriente de base RA1+ y RA3-
Para que el motor gire en el sentido B, hay que dar corriente de base RA0+ y RA2-
Para que el motor no gire, aplicamos voltage en RA2- y RA3-




Pont H per controlar el sentit de gir del motor i final de carrera

H-Bridge

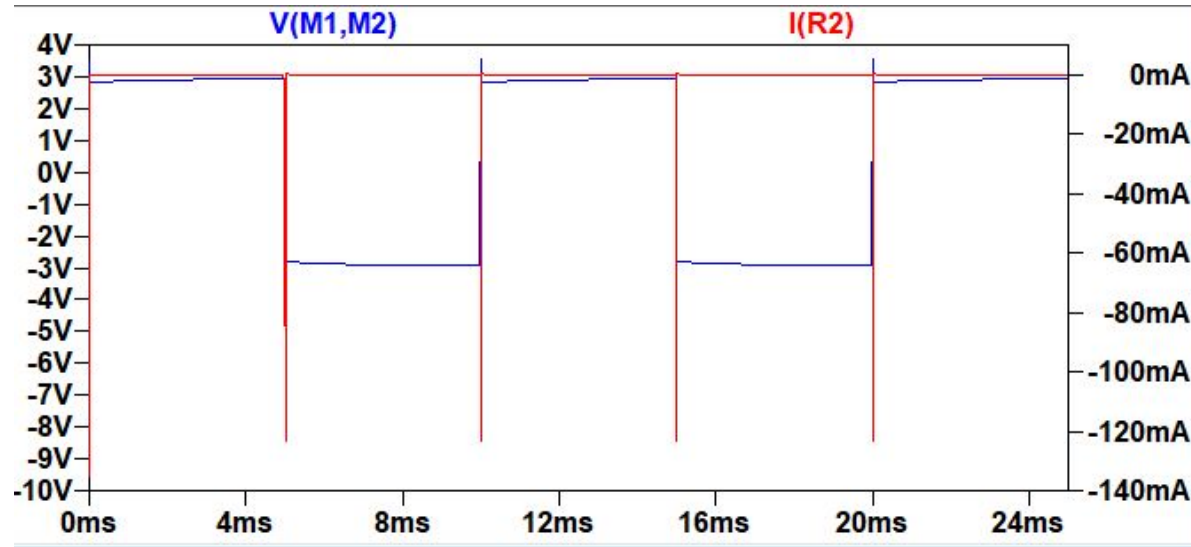


Representació gràfica dels voltatges en el Pont H i corrent resistència Shunt



Layout

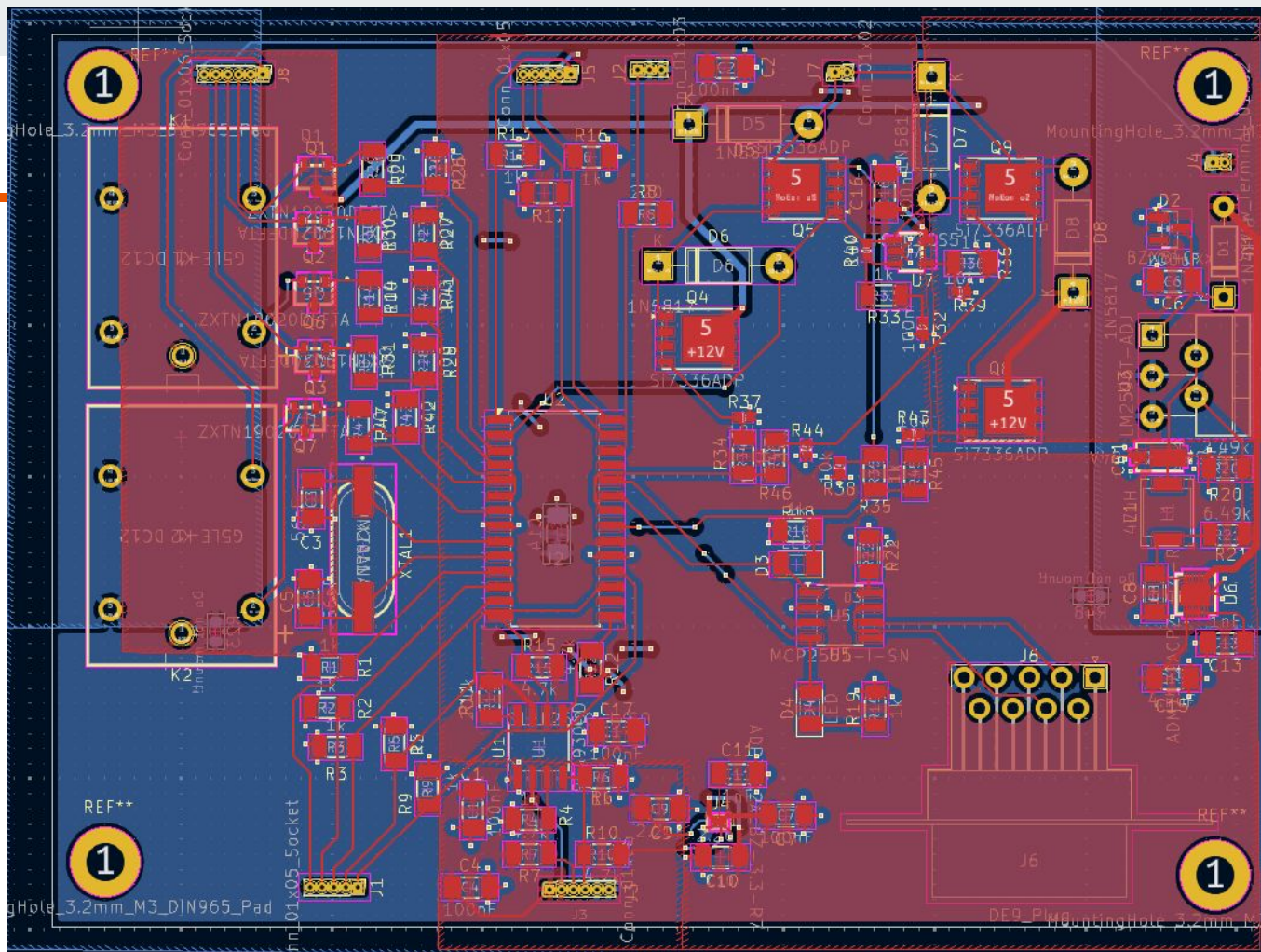


Power i Sensor Hall

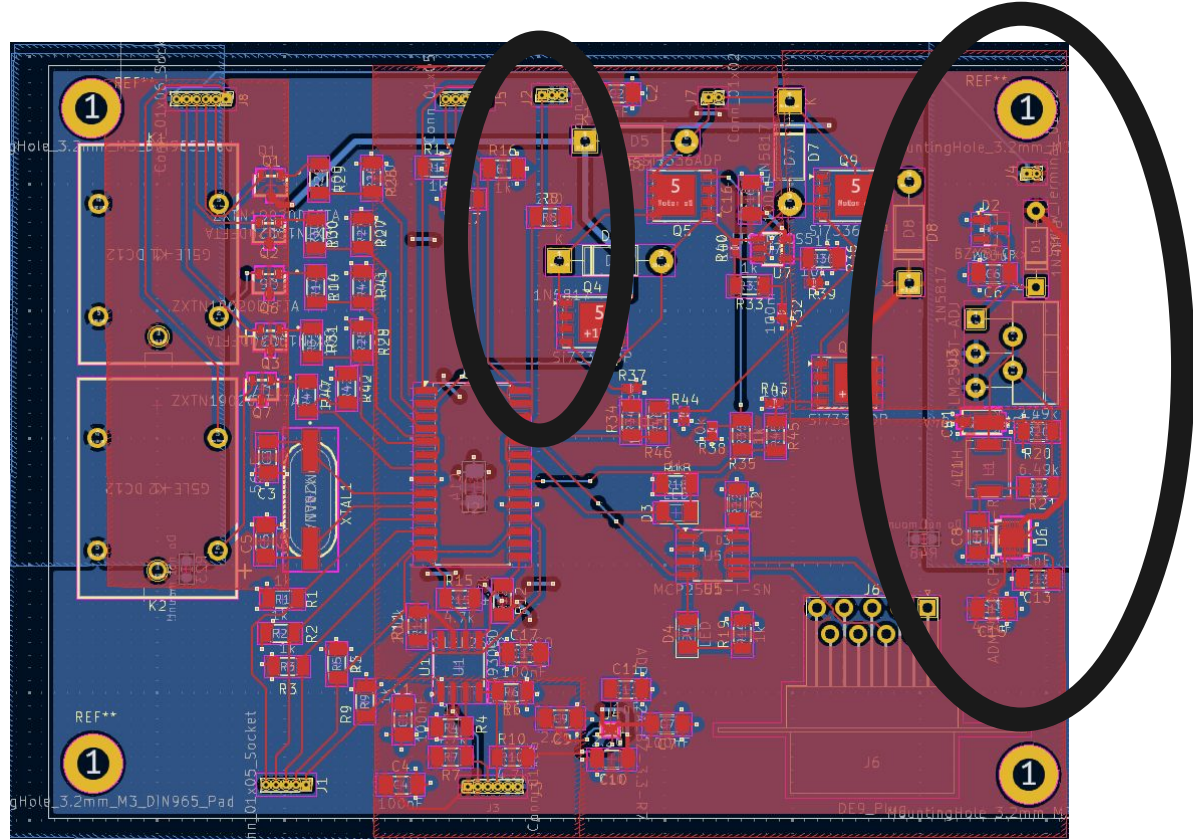


Power i Sensor Hall

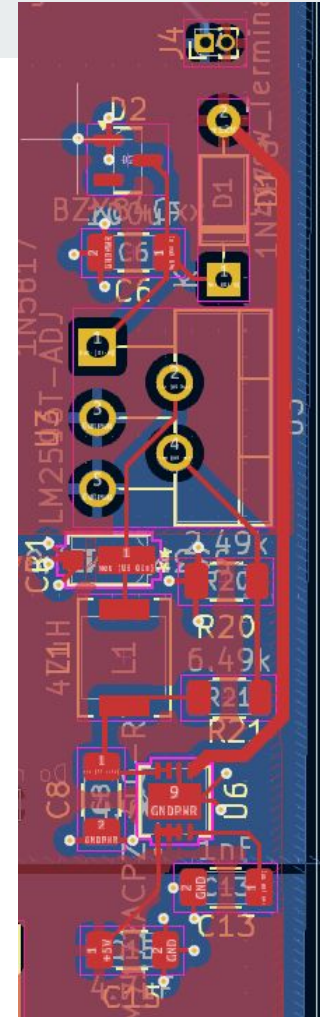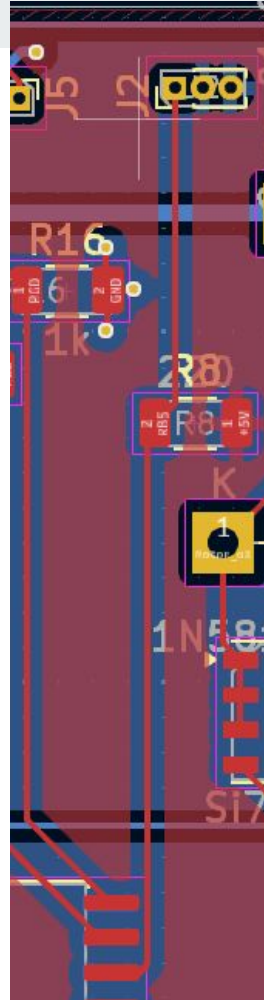


Light Sensor

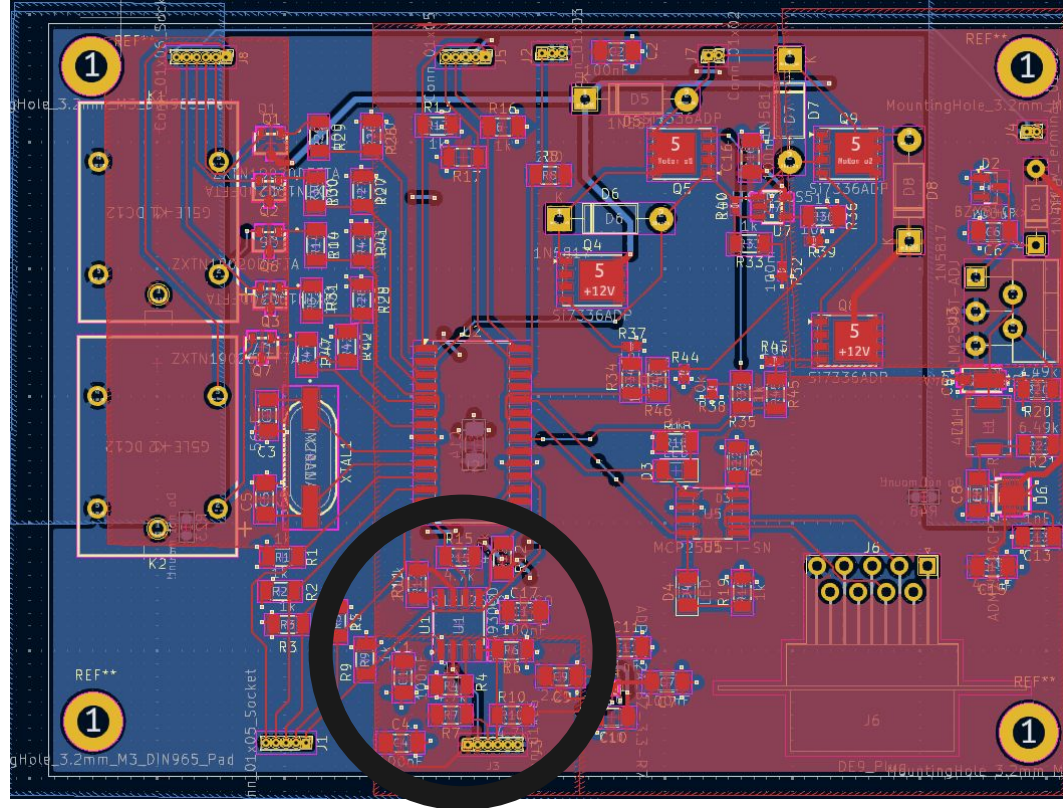


Light Sensor

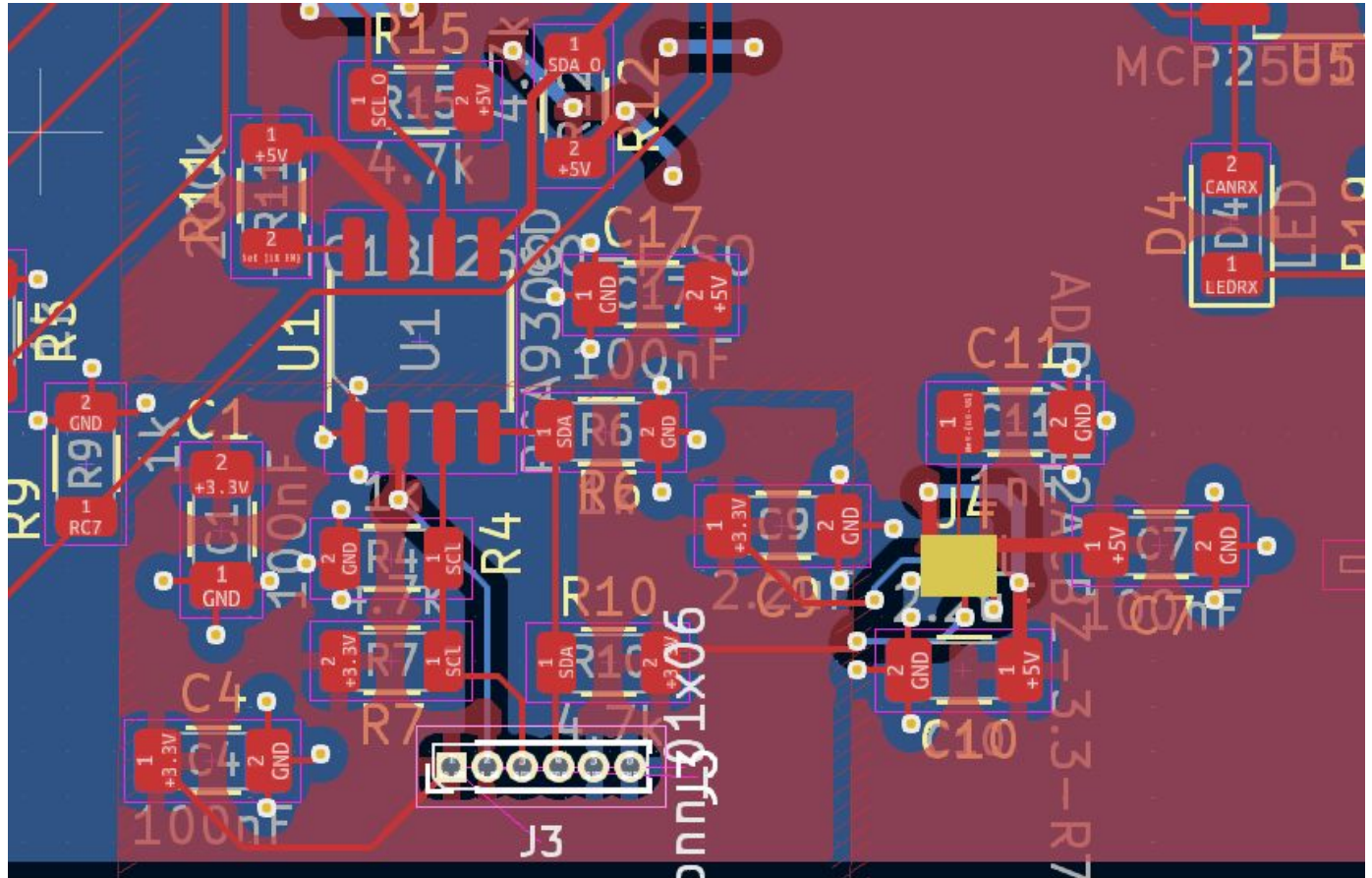


Clock

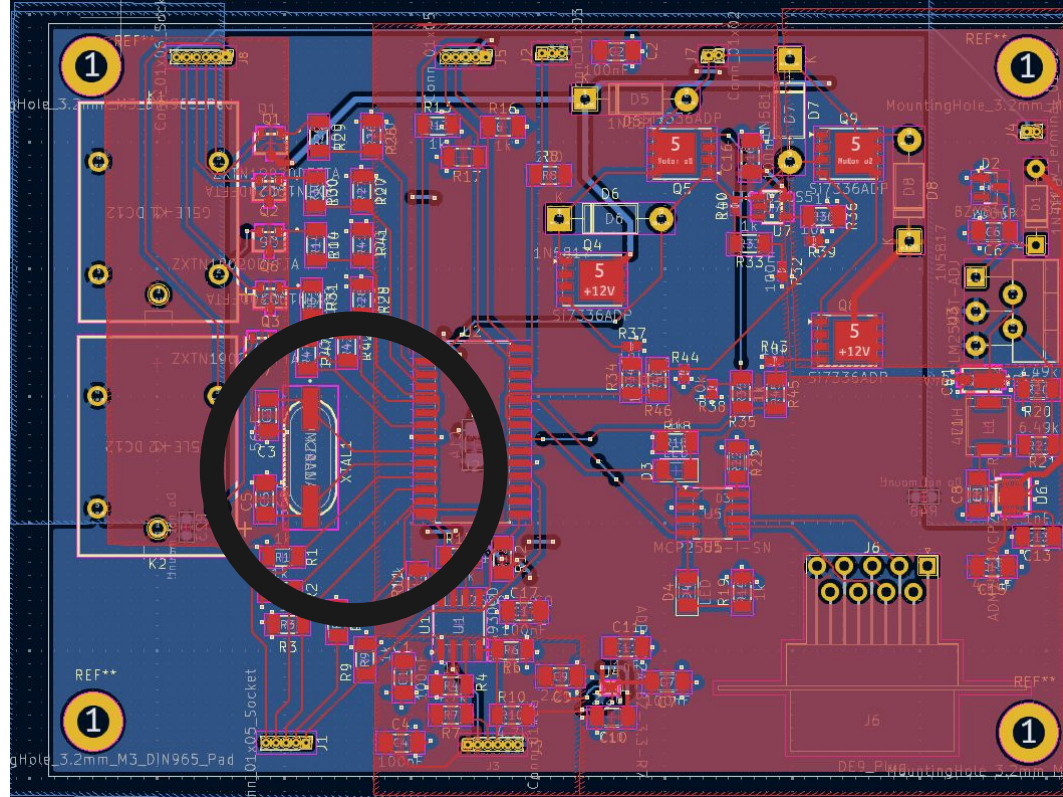


Clock

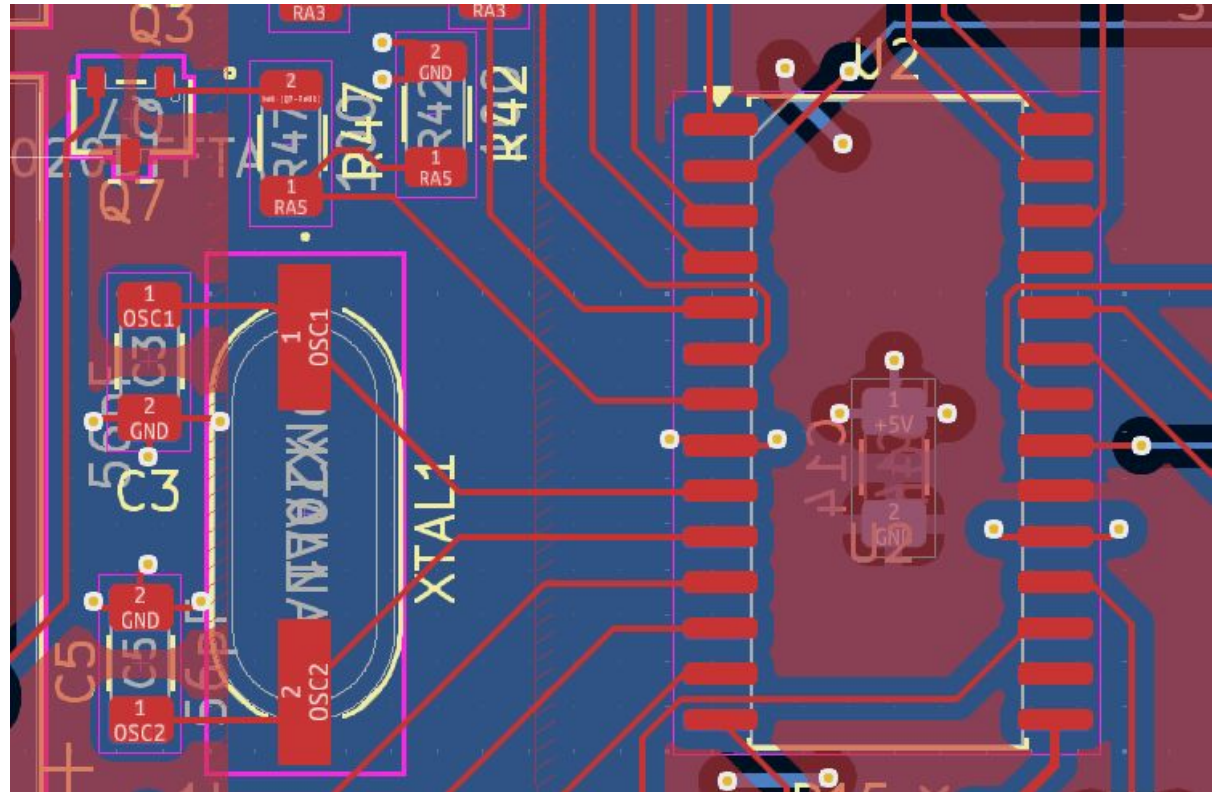




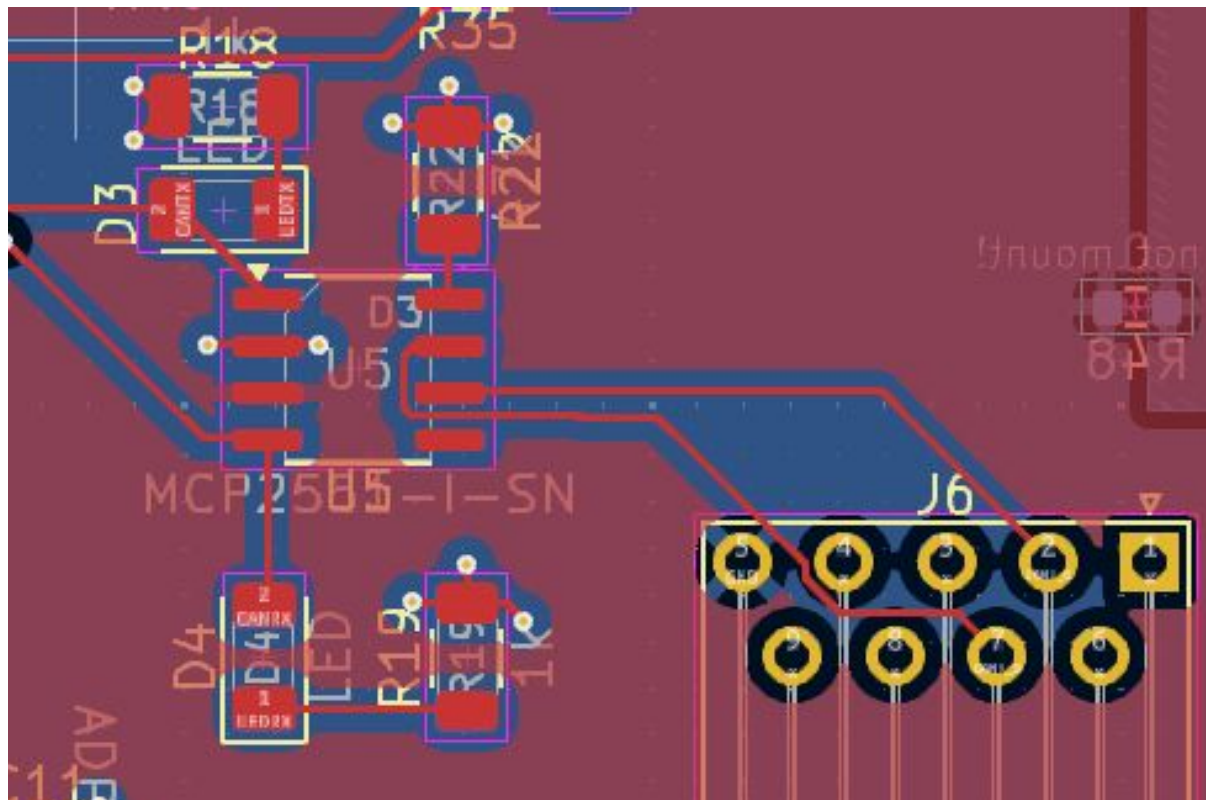


H-bridge

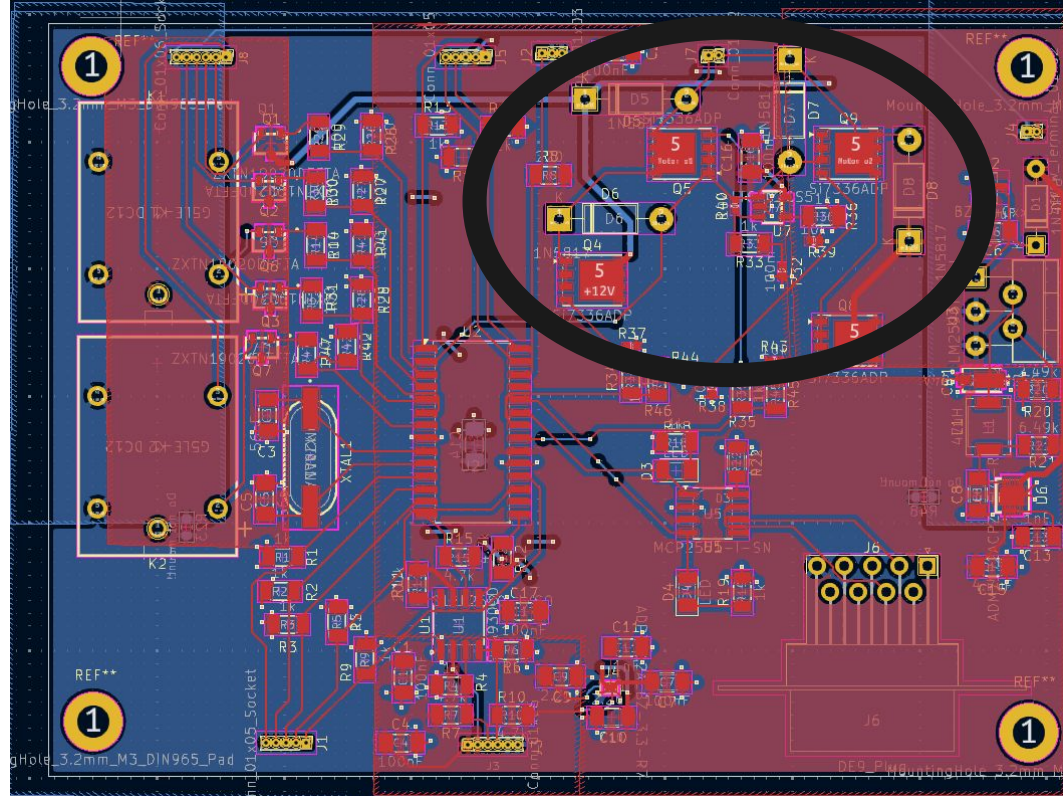


H-bridge

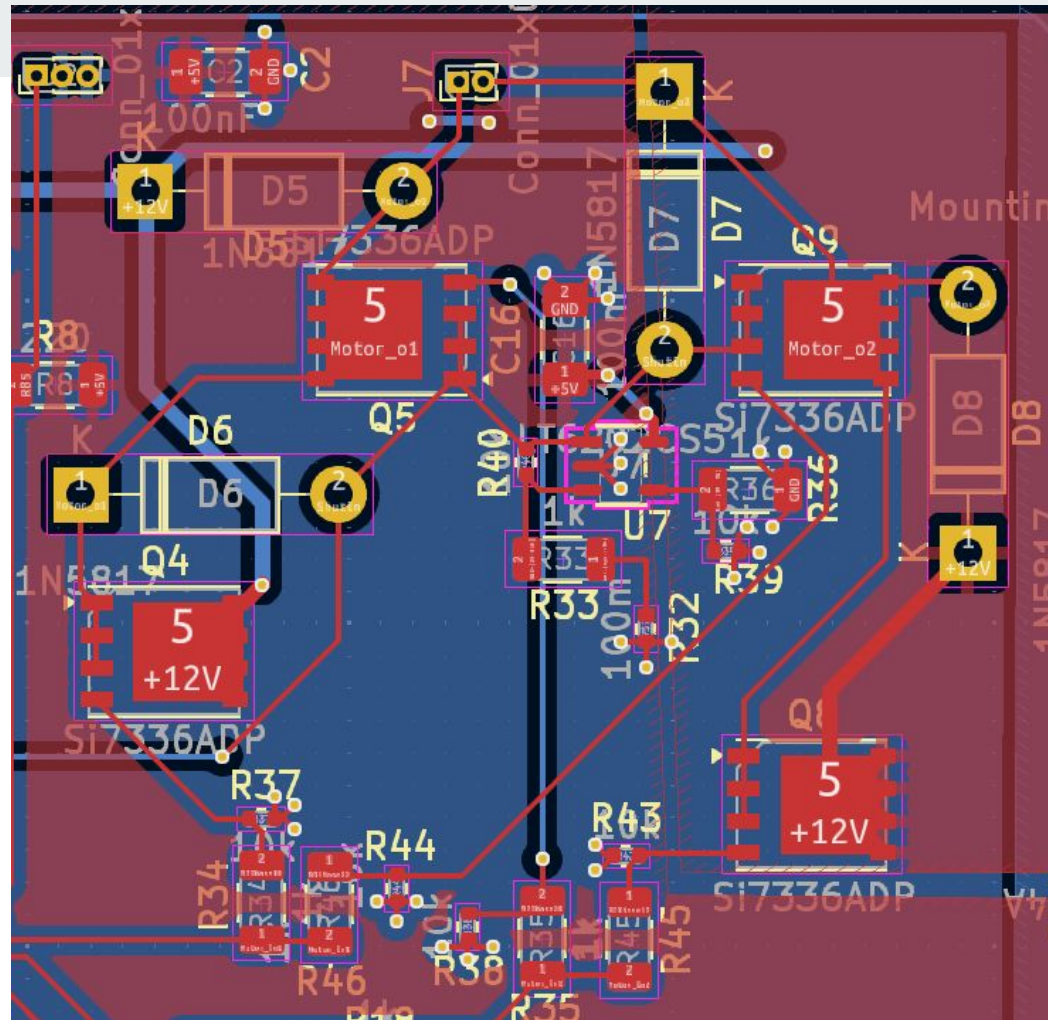


H-bridge

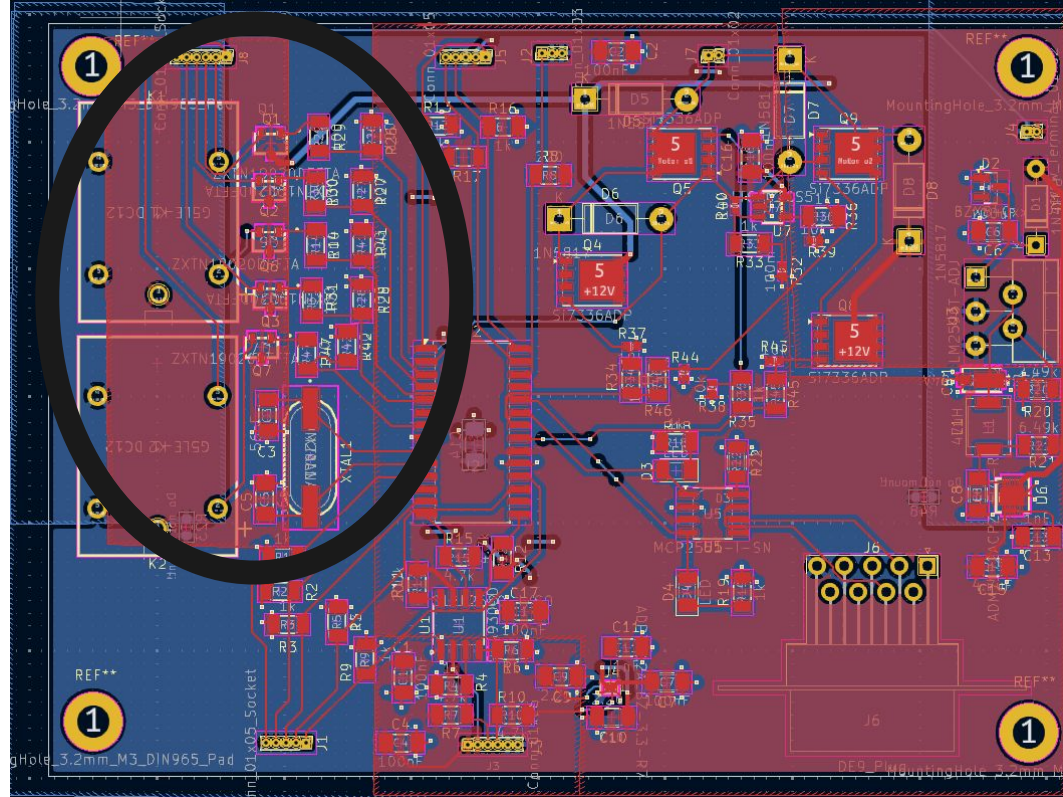


Output select stage

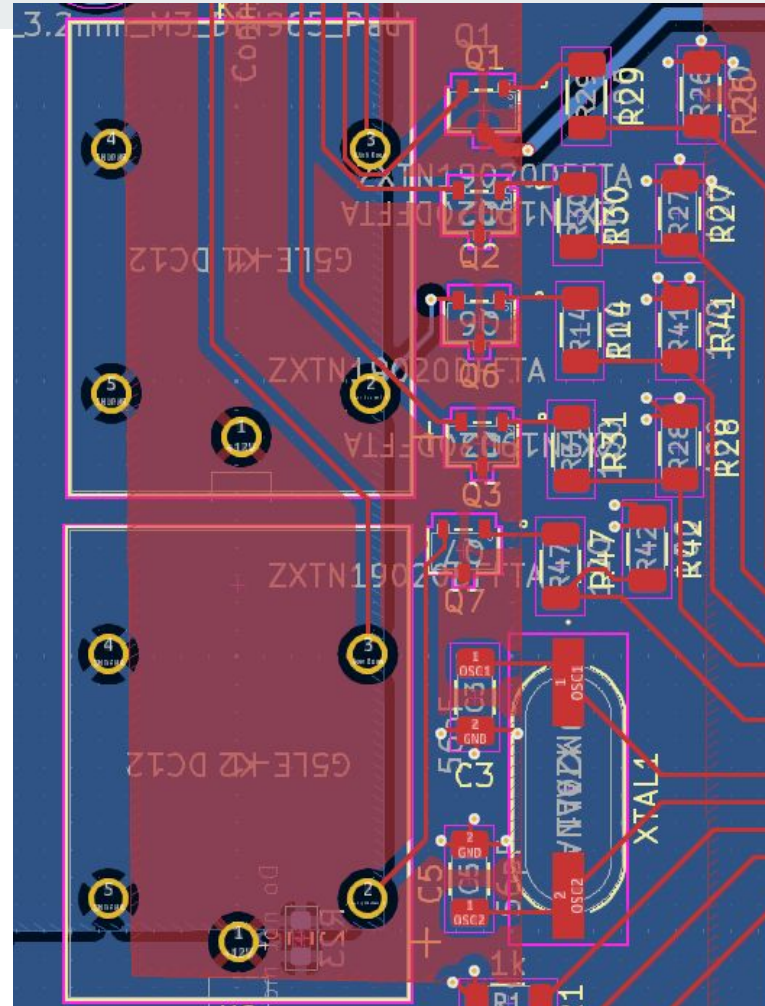

H-bridge

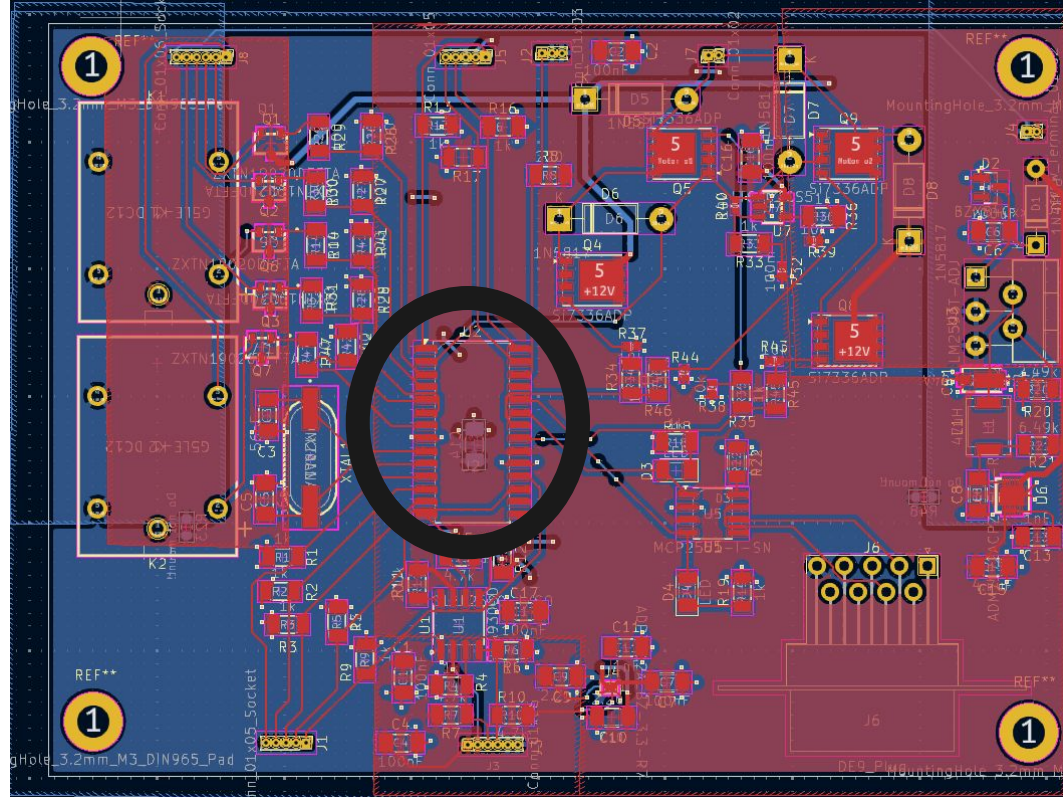

Microcontrolador

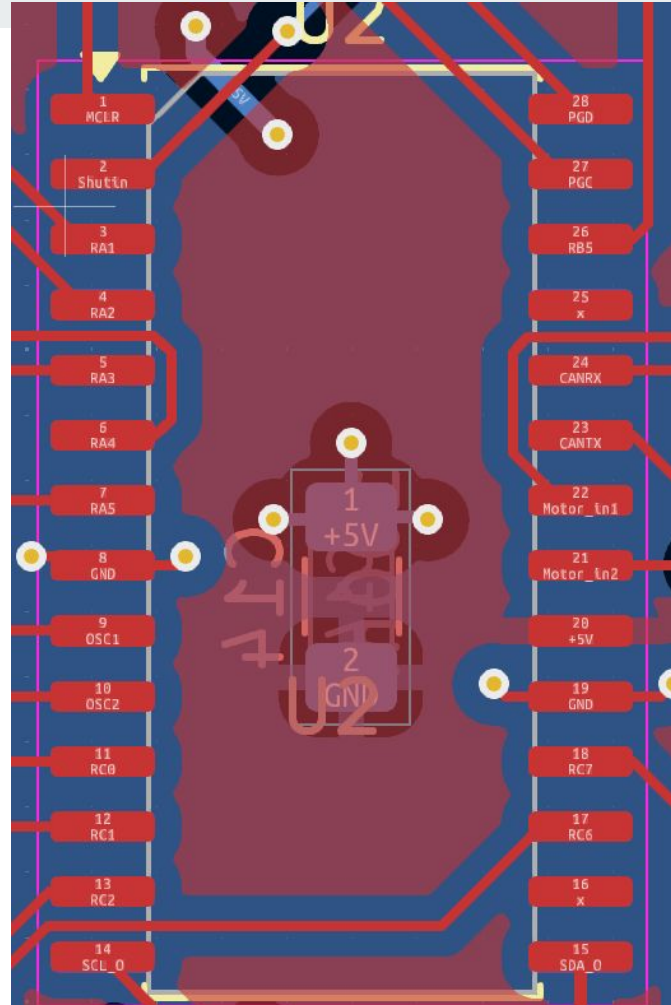

Components



Nom del component	Funció	Datasheet
ADM7172ACPZ-5.0-R7	LDO 5V	<u>ADM7172ACPZ-5.0-R7</u>
ADP7112ACBZ-3.3-R7	LDO 3.3V	<u>ADP7112ACBZ-3.3-R7</u>
BH1750FVI-TR	Sensor de llum	<u>BH1750FVI-TR</u>
G5LE-1 DC12	Relé	<u>G5LE-1 DC12</u>
LM2596T-ADJ	BUCK converter	<u>LM2596T-ADJ</u>
MCP2551-I-SN	Transceiver	<u>MCP2551-I-SN</u>
PIC18F2580-I/SO	Microprocesador	<u>PIC18F2580-I/SO</u>
Si7336ADP	Transistor BJT	<u>Si7336ADP</u>
SN74LXC2T45DCUR	Traductor de 5V a 3.3V	<u>SN74LXC2T45DCUR</u>
TMAG5124G1CEDBZRQ1	Sensor hall	<u>TMAG5124G1CEDBZRQ1</u>
ZXTN19020DFFTA	Transistor mosfet	<u>ZXTN19020DFFTA</u>
PCA9036	Tracuctor de nivells	<u>PCA9036</u>
XT9M20HRR8M	Cristall	<u>XT9M20HRR8M</u>

